


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

Departamento de Informática Aplicada

ORG B – INF01113

Prof. Dr. Antonio Carlos S. Beck Filho

 
Grupo 1 – Gabriel A. Zillmer, Gabriel Tiburski Júnior, Jean Andrade e Rodrigo Dal Ri



Para implementação da função LH (Load Halfword) foi possível reaproveitar a função LW já presente nos circuitos disponibilizados, apenas com a adição de um componente e modificação nos bits de controle e estados.

Como, no nosso caso, podemos apenas buscar palavras de 32 bits na memória, a função LH que implementamos pega os 16 bits menos significativos da palavra e faz a extensão do sinal para 32 bits.

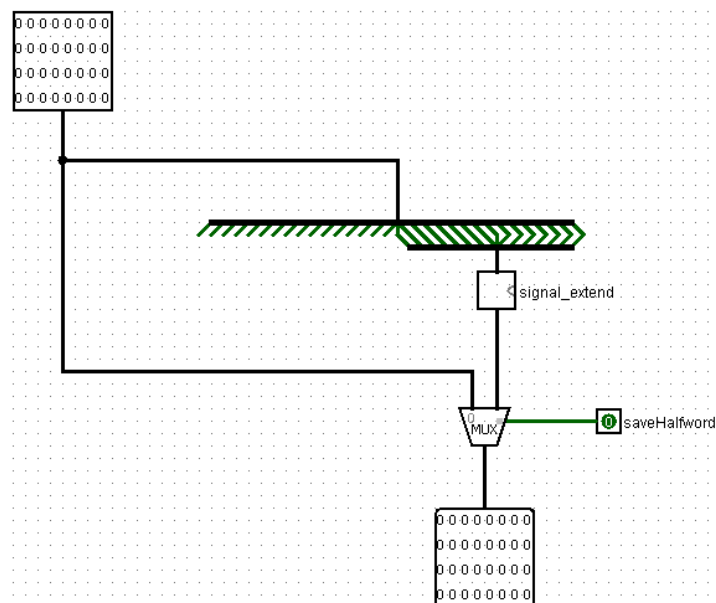O componente de extensão de sinal já estava presente nas três versões e pôde ser reutilizado em outro novo, que utiliza um multiplexador para escolher a palavra normal ou a palavra transformada de acordo com um bit de controle, chamado saveHalfword. O componente criado é tal qual a imagem abaixo:



Monociclo

Primeiramente, para implementação no monociclo, foi necessário criar um bit de controle `saveHalfword`. Para isso, foi necessário aumentar o tamanho dos dados da ROM de controle em um bit e atualizar os tamanhos dos fios, multiplexadores e distribuidores no caminho. Os bits de controle de LH para a ROM, em hexadecimal, são 718.

Após isto, foi necessário apenas incluir o componente na entrada `Write Data` do banco de registradores e puxar o bit de controle até lá.

Multiciclo

Aqui, além de criar um bit de controle e aumentar os dados em 1 bit, foi necessário criar um estado novo também. Para a instrução de LH pegamos a instrução LW como base, que utilizava-se dos estados 1,2,3 e 4 da memória de geração de saída e trocamos o 4 por f (último endereço), que terá um valor parecido com o estado 4, mas com o bit mais significativo (`saveHalfword`, que criamos) como 1. [4: 00480 e f: 10480, em hexadecimal, com palavras de tamanho de 17 bits].

Feito isso, o novo componente foi incluído logo após a saída do registrador MDR (Memory Data Register), recebendo o bit de controle recém-criado. (*Diagrama de estados disponível na última página*)

Pipeline

Novamente, começamos com o bit de controle. Após criá-lo e aumentar o tamanho dos dados da ROM, foi necessário alterar os dados para o opcode de LH [bin: 100001, hex: 21] para que tenha o valor dos de LW, mas com o novo bit em 1 [LW: 350, LH: 750].


Após isso foi necessário passar o bit de controle por cada estágio do pipeline, pois ele será utilizado apenas no último, na hora de gravar os dados no banco de registradores.

Finalmente, como no monociclo, o novo componente é incluído na entrada `Write Data` do banco de registradores, ligado ao bit correspondente a `saveHalfword` do registrador do último estágio.


LUI

Load Upper Immediate

LUI

 

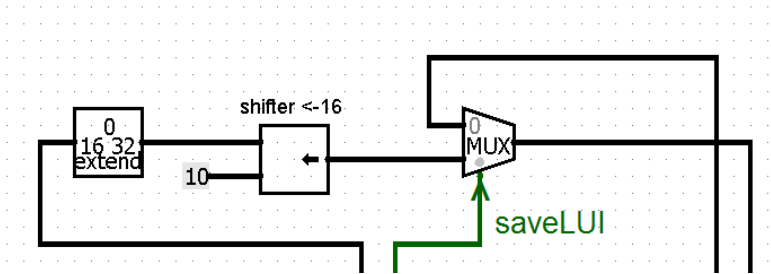Para implementar esta instrução será necessário adicionar um hardware extra, mostrado abaixo.



Primeiro concatenamos o valor imediato com zeros, depois “shiftamos” 16 vezes para a esquerda. Para conseguirmos selecionar este valo para ser gravado no RT adicionamos um mux com um bit de controle chamado saveLUI que vai ser 1 somente nesta instrução.

Monociclo

RegDST	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	Jump	AluOp	saveLUI
0	0	0	1	0	0	0	0	00	1
Savehal fword	JAL								
0	0								

Bits de controle para a instrução LUI - Monociclo

Multiciclo

No multiciclo os dois primeiros passos são iguais para todas as instruções. Esta instrução terá apenas um passo adicional, neste passo adicional será calculado o valor (concatenar e shiftar) e será gravado no banco de registradores. *(Diagrama de estados disponível na última página)*

PCWriteCond	PCWrite	lorD	MemRead	MemWrite	MemtoReg	IRWrite	RegDst	jal
0	0	0	0	0	0	0	0	0
saveHalfword	RegWrite	AluSrcA	AluSrcB	ALUop	PCSource	saveLUI	RegDst	
0	1	0	00	00	00	1	0	

Bits de controle para a instrução LUI - Multiciclo

Pipeline

Foi necessário passar o bit de controle (saveLUI) por cada estágio do pipeline, pois ele será utilizado apenas no último, na hora de gravar os dados no banco de registradores.


MemRead	MemWrite	MemtoReg	RegDst	RegWrite	AluSrc	ALUop	PCSource	saveLUI
0	0	0	0	1	0	00	0	1
saveHalfword	JAL							
0	0							

Bits de controle para a instrução LUI - Pipeline

JAL

Jump And Link

JAL

 

Para implementação da função JAL (Jump and Link) foi possível aproveitar o jump já presente nos circuitos disponibilizados. Foi necessário apenas modificar os bits de controle e adicionar a opção de escolher o registrador 31 (RA - Return Address register) como write address.

Monociclo

Para implementar a instrução JAL no monociclo o foi necessário apenas adicionar um novo mux entre a saída do mux do RegDst e um fio constante com o endereço do registrador 31. O novo mux foi conectado no Write Data do banco de registradores e é controlado pelo bit JAL.

Multiciclo

No multiciclo, usamos os mesmos 2 passos iguais pra todas as instruções e adicionamos um novo passo. De modo que no primeiro a instrução é buscada, no segundo decodificada, no terceiro o registrador 31 recebe PC + 4 e o jump é realizado. (*Diagrama de estados disponível na última página*)


Pipeline

No pipeline foram adicionados 4 mux e alguns registradores. Os mux todos são controlados por um bit JAL e servem tanto para direcionar a escrita para o registrador 31, quanto para fazer o PC receber o endereço do jump. Os registradores foram usados para carregar o PC+4 até o estágio onde ele é necessário.

OR

Or

OR

 

A instrução OR é uma instrução que ocorre dentro da ULA do MIPS, e por isso, já vem implementada dentro do mesmo, não sendo necessária nenhuma alteração no hardware do sistema. Os bits de controle são gerados automaticamente nas três versões do MIPS, também não necessitando nenhuma alteração.

Diagrama de Estados MIPS Multiciclo

